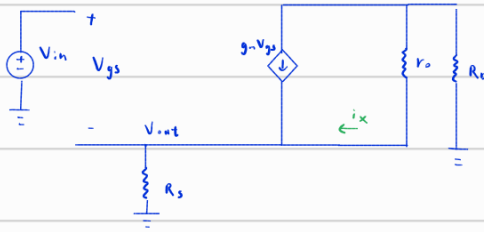


(a)



$$V_{in} = V_{out} + V_{gs}$$

$$\frac{V_{out}}{R_s} = g_m V_{gs} + i_x$$

$$V_{out} + i_x r_o = -R_o (i_x + g_m V_{gs})$$

$$(r_o + R_o) i_x = -V_{out} - R_o g_m (V_{in} - V_{out})$$

$$i_x = \frac{(R_o g_m - 1) V_{out} - R_o g_m V_{in}}{R_o + r_o}$$

$$\frac{V_{out}}{R_s} = g_m (V_{in} - V_{out}) + i_x$$

$$= g_m (V_{in} - V_{out}) + \frac{(R_o g_m - 1) V_{out} - R_o g_m V_{in}}{R_o + r_o}$$

$$V_{out} = g_m R_s (V_{in} - V_{out}) + R_s \frac{(R_o g_m - 1) V_{out} - R_o g_m V_{in}}{R_o + r_o}$$

$$(R_o + r_o) V_{out} = (R_o + r_o) g_m R_s (V_{in} - V_{out}) + R_s [(R_o g_m - 1) V_{out} - R_o g_m V_{in}]$$


$$(R_o + r_o) V_{out} = (R_o g_m R_s + r_o g_m R_s) V_{in} - V_{out} + (R_o g_m R_s + r_o g_m R_s) V_{in} + (R_s R_o g_m - R_s) V_{out} - R_s R_o g_m V_{in}$$

$$(R_o + r_o + \cancel{R_o g_m R_s} + \cancel{r_o g_m R_s} - \cancel{R_s R_o g_m} + R_s) V_{out} = (\cancel{R_o g_m R_s} + \cancel{r_o g_m R_s} - \cancel{R_s R_o g_m}) V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{g_m r_o R_s}{R_o + R_s + r_o + r_o g_m R_s} V_{in}$$

$$A_v = \frac{g_m r_o R_s}{R_o + R_s + r_o + r_o g_m R_s} \text{ V/V } \#$$

(b)

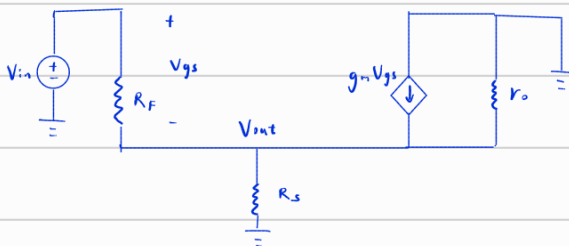

$$V_{gs} = V_{in} - V_{out}$$

$$\frac{V_{in} - V_{out}}{R_F} + g_m V_{gs} + \frac{0 - V_{out}}{r_o} = \frac{V_{out}}{R_s}$$

$$\left(\frac{1}{R_F} + \frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_s} \right) V_{out} = g_m (V_{in} - V_{out}) + \frac{1}{R_F} V_{in}$$

$$\left(\frac{1}{R_F} + \frac{1}{r_o} + \frac{1}{R_s} + g_m \right) V_{out} = \left(g_m + \frac{1}{R_F} \right) V_{in}$$

$$(r_o R_s + R_F R_s + R_F r_o + g_m R_F R_s r_o) V_{out} = (g_m R_F R_s r_o + R_s r_o) V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{g_m R_F R_s r_o + R_s r_o}{r_o R_s + R_F R_s + R_F r_o + g_m R_F R_s r_o} V_{in}$$

$$A_v = \frac{g_m R_F R_s r_o + R_s r_o}{r_o R_s + R_F R_s + R_F r_o + g_m R_F R_s r_o} \text{ (V/V) } \#$$

1.2

$$V_{th_n} = 0.7 \quad C_{ox} = 3.9 \frac{E_s}{t_{ox}} = 3.9 \frac{8.854 \times 10^{-14} \text{ F/m}}{9 \times 10^{-9} \text{ m}} = 3.83673 \times 10^{-3} \text{ F/m}^2$$

$$= 3.83673 \times 10^{-7} \text{ F/cm}^2$$

(a) Let $V_{out} = x$, then $V_{in} = x + 1$

$$V_{gs1} = V_{in} - V_{out} = 1$$

$$V_{gs2} = V_b = V_{gs1} + 0.5 = 1.5$$

$$k'_n = \mu_n C_{ox} = 350 \times 3.83673 \times 10^{-7} = 0.13286 \text{ mA/V}^2$$

$$k = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$I_{o1} = \frac{1}{2} k' \frac{W}{L} (V_{gs1} - 0.7)^2$$

$$0.5 \text{ mA} = \frac{1}{2} \cdot 0.13286 \text{ mA} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (1 - 0.7)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_1 = 83.630 \quad \#$$

$$I_{o2} = 0.5 \text{ mA} = \frac{1}{2} \cdot 0.13286 \text{ mA} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (0.8)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_2 = 11.760 \quad \#$$

(b)

$$V_{t1} = V_{t0} + \gamma \left[\sqrt{2\phi_f + V_{SB1}} - \sqrt{2\phi_f} \right]$$

$$V_{in} = 2.5 \text{ V}$$

$$V_{out} = 1.5 \text{ V}$$

$$V_b = 1.5 \text{ V}$$

$$V_{SB1} = 1.5 \text{ V} \quad V_{t1} = 0.7 + 0.45 \left[\sqrt{0.9 + 1.5} - \sqrt{0.9} \right] = 0.97023$$

$$V_{SB2} = 0 \text{ V} \quad M_2 \text{ has no body effect, } V_{t2} = 0.7 \text{ V}$$

$$I_{o1} = \frac{1}{2} k' \frac{W}{L} (V_{gs1} - 0.7)^2$$

$$0.5 \text{ mA} = \frac{1}{2} \cdot 0.13286 \text{ mA} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (1 - 0.97023)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_1 = 8492.745 \quad \#$$

$$I_{o2} = 0.5 \text{ mA} = \frac{1}{2} \cdot 0.13286 \text{ mA} \left(\frac{W}{L} \right)_2 (0.8)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_2 = 11.760 \quad \#$$

(c)

$$V_{DS2} \geq V_b - V_{t2}$$

$$V_{SB1} \geq 0.8$$

$$\Rightarrow V_{out} \geq V_b - V_{t2}$$

$$V_{t1} = 0.7 + 0.45 \left[\sqrt{0.9 + 0.8} - \sqrt{0.9} \right]$$

$$V_{out} \geq 0.8$$

$$= 0.85982$$

$$0.5 \text{ m} = \frac{1}{2} \cdot 0.13286 \text{ m} \cdot 8492.745 \cdot (V_{in} - 0.8 - 0.85982)$$

$$V_{in} = 1.68959$$

$$= 1.690 \text{ V} \quad \#$$

1.3

$$V_{DD} = 3 \text{ V} \quad R_D = 2 \text{ k}$$

$$(a) \quad \text{For } V_{out} = 1 \text{ V}, \quad I_D = 1 \text{ mA}$$

$$k'_n = \mu_n C_{ox} = 350 \times 3.83673 \times 10^{-9} = 0.13286 \text{ mA/V}^2$$

$$I_D = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) V_{ov}^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 0.13286 \text{ m} \cdot 120 \cdot V_{ov}^2$$

$$V_{ov} = 0.3542 \text{ V} \quad V_{thn} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{in} = 1.054 \text{ V} \quad \#$$

$$\text{For } V_{out} = 2 \text{ V}, \quad I_D = 0.5 \text{ mA}$$

$$0.5 \text{ m} = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) V_{ov}^2$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 0.13286 \text{ m} \cdot 120 \cdot V_{ov}^2$$

$$V_{ov} = 0.2504 \text{ V}$$

$$V_{in} = 0.925 \text{ V} \quad \#$$

$$(b) \quad k = 15.9432 \text{ mA/V}^2 \quad I_{D(b)} = 1 \text{ m} \quad g_{n(b)}$$

$$g_m = k V_{ov}$$

$$= \frac{2 I_D}{V_{ov}}$$

$$= \sqrt{2 k I_D}$$

$$I_{D(c)} = 1 \text{ m} \quad g_{n(c)}$$

$$I_D \cdot (1 + \lambda_0 V_{DS})$$

$$\text{For } V_{out} = 1 \text{ V}, \quad I_D = 1 \text{ mA}, \quad g_m = 5.697 \text{ mA/V} \quad \#$$

$$\text{For } V_{out} = 2 \text{ V}, \quad I_D = 0.5 \text{ mA}, \quad g_m = 3.993 \text{ mA/V} \quad \#$$

$$(c) \quad \lambda = 0.1$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D}$$

$$A_v = -g_m (R_D \parallel r_o)$$

$$\text{For } V_{out} = 1 \text{ V}, \quad r_o = \frac{1}{0.1 \cdot 1 \text{ m}} = 10 \text{ k} \quad (\lambda \text{ accounted for})$$

$$g_m = \sqrt{2 k I_D (1 + \lambda V_{DS})} = 5.92242 \text{ m}$$

$$\text{For } V_{out} = 2 \text{ V}, \quad r_o = \frac{1}{0.1 \cdot 0.5 \text{ m}} = 20 \text{ k} \quad (\lambda \text{ accounted for})$$

$$g_m = 4.37399 \text{ m}$$

$$10 \text{ k} \parallel 2 \text{ k} = 1.6667 \text{ k}$$

(用 (b) 的 g_m)

$$A_v = -9.412 \text{ V/V} \quad \#$$

$$20 \text{ k} \parallel 2 \text{ k} = 1.81818 \text{ k}$$

(用 (b) 的 g_m)

$$A_v = -7.260 \text{ V/V} \quad \#$$