

$$I_{03} : I_{04} : I_{05} = 2K : 1 : 4$$

$$I_{c1} \quad I_{c2} \quad I_{c3}$$

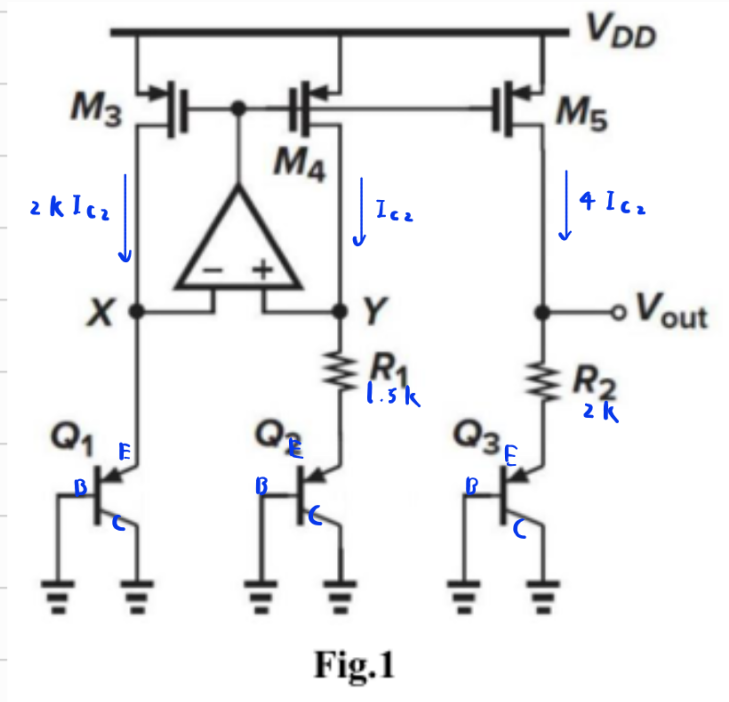


Fig.1

$\therefore V_{in+} = V_{in-}$ for ideal op amp

$$\therefore V_X = V_Y$$

$$V_X = V_{BE1}$$

$$V_Y = V_{BE2} + R_1 I_{c2}$$

$$V_{BE1} = V_{BE2} + R_1 I_{c2}$$

$$V_T \ln \frac{I_{c1}}{I_s} - V_T \ln \frac{I_{c2}}{I_s} = R_1 I_{c2}$$

$$V_T \left(\ln \frac{I_{c1}}{I_s} - \ln \frac{I_{c2}}{I_s} \right) = R_1 I_{c2}$$

$$V_T \ln \frac{I_{c1}}{I_{c2}} = R_1 I_{c2}$$

$$V_T \ln (2K) = R_1 I_{c2}$$

$$I_{c2} = \frac{V_T \ln (2K)}{R_1}$$

$$V_{out} = V_{BE3} + 4 I_{c2} R_2$$

$$= V_{BE3} + 4 \frac{V_T \ln (2K) R_2}{R_1}$$

$$\frac{\partial V_{out}}{\partial T} = \frac{\partial V_{BE3}}{\partial T} + 4 \frac{R_2}{R_1} \ln (2K) \frac{\partial V_T}{\partial T} = 0$$

$$= -1.5m + 4 \frac{2}{1.5} \ln (2K) 0.089m$$

$$K = 12.675 \#$$

2.

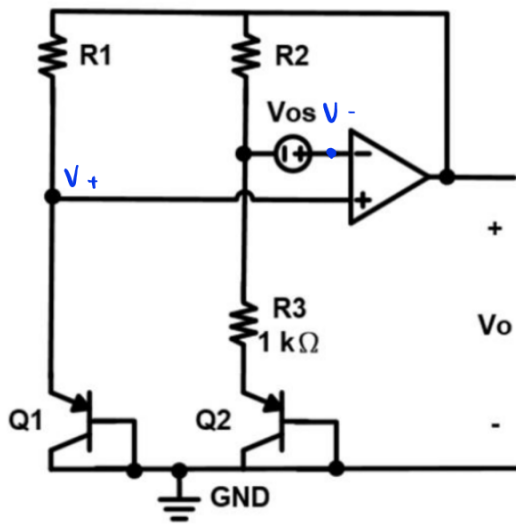


Fig.2

$$(a) \quad V_{BE1} = V_{BE2} + I_{C2} \cdot R_3$$

$$V_T \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_{S1}} \right) = V_T \ln \left(\frac{I_{C2}}{6I_{S1}} \right) + I_{C2} R_3$$

$$V_T \ln \left(6 \frac{I_{C1}}{I_{C2}} \right) = I_{C2} R_3$$

$$\therefore \textcircled{1} \quad V_+ = V_-$$

$$\textcircled{2} \quad I_{C1} = \frac{V_o - V_+}{R}, \quad I_{C2} = \frac{V_o - V_-}{R}$$

$$\therefore I_{C1} = I_{C2}$$

$$V_T \ln(6) = I_{C2} R_3$$

$$I_{C2} = \frac{V_T \ln 6}{R_3}$$

$$V_o = V_{BE1} + I_{C2} (1k + R_2)$$

$$\frac{V_o}{\partial T} = \frac{V_{BE1}}{\partial T} + \frac{\ln 6}{R_3} \cdot \frac{\partial V_T}{\partial T} (1k + R)$$

$$0 = -1.79m + \frac{\ln 6}{1k} \cdot 0.087m (1k + R)$$

$$R = 10162.213 \Omega$$

$$= 10.162 k \Omega \quad \#$$

$$(b) \quad \therefore V_+ = V_-$$

$$\therefore V_{BE1} = V_{BE2} + I_{C2} R_3 + V_{os}$$

$$I_{C2} = \frac{V_{BE1} - V_{BE2} - V_{os}}{R_3}$$

$$V_o = V_{BE2} + (R + R_3) \left(\frac{V_{BE1} - V_{BE2} - V_{os}}{R_3} \right) \quad \frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{R_3} = 46.5857 \mu A$$

$$= V_{BE2} + (10.162k + 1k) \left(46.5857 - \frac{20n}{1k} \right)$$

$$= V_{BE2} + 0.297 \quad \#$$